

به نام خدا

گزارش کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر

کیمیا محمدطاهری (۸۱۰۱۹۸۵۳۵)

سارا اسعدی (۸۱۰۱۹۷۴۴۸)

4	پردازنده ARM
4	مرحله واکنشی دستور
6	مرحله کدگذاری دستور
11	مرحله اجرا
15	مرحله حافظه
16	مرحله بازنویسی
16	ماژول‌های دیگر
17	سنتز و اجرا
18	افزودن تکنیک ارسال به جلو
18	ماژول‌های اضافه شده
19	تغییرات بخش‌های قبلی
22	سنتز و اجرا
23	افزودن SRAM به عنوان حافظه اصلی
23	ماژول‌های اضافه شده
26	تغییرات بخش‌های قبلی
27	سنتز و اجرا
28	افزودن حافظه نهان
28	ماژول‌های اضافه شده
32	تغییرات بخش‌های قبلی
35	سنتز و اجرا

پردازنده ARM

در بخش ابتدایی این آزمایش مدار پردازنده ARM پیاده سازی شده است. معماری این پردازنده به صورت خط لوله¹ است و شامل پنج مرحله است. به این صورت که در مرحله اول (Instruction Fetch) دستوری که لازم است اجرا شود از حافظه دستور خوانده می شود و آدرس دستور بعدی در رجیستری به نام PC² ذخیره می شود. پس از آن در مرحله دوم (Instruction Decode) ، این دستور تفسیر می شود و مشخص می شود که برای این دستور از کدام فرآیند عملیاتی پیاده سازی شده باید استفاده شود. در این آزمایش 12 دستور برای پردازنده تعریف شده است. بعد از مشخص شدن نوع دستور، سیگنال های کنترلی مربوط به آن تولید می شود و به مرحله بعد می رود. در مرحله سوم (Execution) دستورات محاسباتی با توجه به سیگنال های بخش قبل اجرا می شود. در مرحله چهارم (Memory) در صورتی که دستور نیازمند خواندن و نوشتن در حافظه باشد دسترسی به حافظه انجام می شود. در مرحله آخر (Write Back) در صورت لزوم، رجیسترها به روز می شوند.

مرحله واکشی دستور³

در این مرحله از چهار ماژول استفاده شده است. رجیستر PC آدرس دستور بعدی را ذخیره می کند، در ادامه از یک جمع کننده برای محاسبه آدرس دستور بعدی استفاده می شود. این جمع کننده خروجی رجیستر PC را با ۴ جمع می کند. یک multiplexer ورودی رجیستر را انتخاب می کند، یکی از ورودی های این multiplexer خروجی ماژول جمع کننده و ورودی دیگر آن آدرس branch است که از مرحله اجرا وارد این مرحله می شود. همچنین یک حافظه دستور وجود دارد که PC را به عنوان آدرس دریافت می کند و دستور متناظر را خروجی می دهد. در ادامه کد مربوط به این بخش آمده است.

```
module IF_stage (
    input clk,rst,freeze,Branch_taken,
    input[31:0] branchAddr,
    output [31:0] PC,Instruction
);
```

¹ Pipeline

² Program Counter

³ Instruction Fetch

```
wire [31:0] adderOut,PC_in,PC_out;
```

```
register PC_reg(  
    .clk(clk),  
    .rst(rst),  
    .ld(~freeze),  
    .Qin(PC_in),  
    .Q(PC_out)
```

```
);
```

// در این رجیستر که مقدار PC نگهداری می شود و با سیگنال های کنترلی مقدار آن قابل کنترل است

```
adder a(  
    .a(PC_out),  
    .b(32'd4),  
    .res(adderOut)
```

```
);
```

// adder برای این است که هر بار PC با عدد 4 جمع شود تا آدرس دستور بعدی را نمایش دهد

```
inst_mem im(  
    .Address(PC_out),  
    .inst(Instruction)
```

```
);
```

// حافظه ی نگهداری دستورات است که هر بار به ازای یک آدرس ورودی دستور ذخیره شده را نمایش می دهد //

```
mux2nton #32 m(  
    .a(adderOut),  
    .b(branchAddr),  
    .o(PC_in),  
    .s(Branch_taken)
```

```
);
```

// این قسمت برای کنترل کردن دستور branch در نظر گرفته شده است //

// که در این صورت از آدرسی که از سمت حافظه می آید باری خواندن دستور استفاده شود

```
assign PC=PC_in;
```

```
endmodule
```

مرحله کدگشایی دستور⁴

این مرحله چهار ماژول اصلی دارد که مهمترین آن control unit است. کارکرد control unit به طور کامل در قسمت پایین تر توضیح داده شده است. در این قسمت multiplexer ای برای هندل کردن hazard وجود دارد به این صورت که در صورتی که دستور نیازمند چندین سایکل باشد و یا hazard اتفاق افتاده باشد ID دستور جدیدی را خروجی نمی دهد و در حالت غیر فعال باقی می ماند.

```
module ID_stage (  
    input clk,rst,  
    //from IF stage  
    input [31:0] Instruction,  
    //from WB stage  
    input[31:0] Result_WB,  
    input writeBackEn,  
    input [3:0] Dest_wb,  
    //from hazard detection module  
    input hazard,  
    //from status register  
    input [3:0]SR,  
    //to next stage  
    output WB_EN, MEM_R_EN, MEM_W_EN, B, S,  
    output[3:0] EXE_CMD,  
    output[31:0] val_Rn, Val_Rm,  
    output imm,  
    output[11:0] Shift_operand,  
    output[23:0] Signed_imm_24,  
    output[3:0] Dest,  
    //to hazard detect module  
    output[3:0] src1, src2,  
    output Two_src);  
  
    wire condition_check_out;  
    wire WB_EN_cn_out, MEM_R_EN_cn_out, MEM_W_EN_cn_out, B_cn_out, S_cn_out;  
    wire[3:0] EXE_CMD_cn_out, src2in;  
  
    wire mux1select;  
  
    Control_unit cn(  
        .mode(Instruction[27:26]),  
        .op_code(Instruction[24:21]),  
        .S(Instruction[20]),
```

⁴ Instruction Decode

```

        .Execute_command(EXE_CMD_cn_out),
        .mem_read(MEM_R_EN_cn_out),
        .mem_write(MEM_W_EN_cn_out),
        .WB_enable(WB_EN_cn_out),
        .B(B_cn_out),
        .Update_SR(S_cn_out)
    );

    or r1(mux1select,hazard,~condition_check_out);
    mux2nton #9 mux1(

.a({WB_EN_cn_out, MEM_R_EN_cn_out, MEM_W_EN_cn_out, B_cn_out, S_cn_out, EXE_CMD_cn_out})
,
    .b(9'd0),
    .o({WB_EN, MEM_R_EN, MEM_W_EN, B, S, EXE_CMD}),
    .s(mux1select)
);

    Condition_Check cc(
        .Cond(Instruction[31:28]),
        .SR(SR),
        .check_output(condition_check_out)
    );

    Register_file rf(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .src1(Instruction[19:16]),
        .src2(src2in),
        .Dest_wb(Dest_wb),
        .Result_WB(Result_WB),
        .writeBackEn(writeBackEn),
        .reg1(val_Rn),
        .reg2(Val_Rm)
    );

    assign Dest=Instruction[15:12];
    assign imm=Instruction[25];
    assign Signed_imm_24=Instruction[23:0];
    assign Shift_operand=Instruction[11:0];
    assign Two_src=(~imm)|MEM_W_EN;
    assign src1=Instruction[19:16];
    assign src2=src2in;

    mux2nton #4 mux2(
        .a(Instruction[3:0]),
        .b(Instruction[15:12]),

```

```

        .s(MEM_W_EN),
        .o(src2in)
    );

```

```

endmodule

```

• ماژول Control Unit

در این قسمت همانطور که مشخص شده است دستور بر اساس mode و opcode تقسیم بندی شده اند و بر اساس این دو قسمت Execution command متفاوت میگیرد همچنین یکسری از سیگنال های کنترلی مقدار

دهی می شود

```

module Control_unit(
    input [1:0] mode,
    input [3:0] op_code,
    input S,
    output reg [3:0] Execute_command,
    output reg mem_read,mem_write,WB_enable,B,Update_SR
);
parameter [3:0]
    MOV=4'b1101,MVN=4'b1111, ADD=4'b0100,ADC=4'b0101,SUB=4'b0010, SBC =4'b0110,
    AND=4'b0000, ORR=4'b1100, EOR=4'b0001, CMP=4'b1010, TST=4'b1000, LDR_STR=4'b0100;
//OPCODES
parameter [1:0]
    COMPUTE=2'b00, MEMORY=2'b01, BRANCH=2'b10;
//MODES
always@(op_code,mode,S)begin
    {Execute_command,mem_read,mem_write,WB_enable,B,Update_SR}=9'b0000_00000;
    Update_SR = S;
    case(mode)
    COMPUTE:begin
        case(op_code)
        MOV:begin
            Execute_command = 4'b0001;
            WB_enable = 1'b1;
        end
        MVN:begin
            Execute_command = 4'b1001;
            WB_enable = 1'b1;
        end
    end

```

```

ADD:begin
    Execute_command = 4'b0010;
    WB_enable = 1'b1;
end
ADC:begin
    Execute_command = 4'b0011;
    WB_enable = 1'b1;
end
SUB:begin
    Execute_command = 4'b0100;
    WB_enable = 1'b1;
end
SBC:begin
    Execute_command = 4'b0101;
    WB_enable = 1'b1;
end
AND:begin
    Execute_command = 4'b0110;
    WB_enable = 1'b1;
end
ORR:begin
    Execute_command = 4'b0111;
    WB_enable = 1'b1;
end
EOR:begin
    Execute_command = 4'b1000;
    WB_enable = 1'b1;
end
CMP:begin
    Execute_command = 4'b0100;
end
TST:begin
    Execute_command = 4'b0110;
end
endcase
end

MEMORY:begin
    Execute_command = 4'b0010;
    mem_read = S;
    mem_write = ~S;
    WB_enable = S;

end

BRANCH:begin
    B=1'b1;

```



```

        end
    endcase
end
endmodule

```

• ماژول condition_check

این ماژول بر اساس مقدار رجیستر وضعیت در یک بلاک `always`، خروجی یک بیتی خود را مشخص می‌کند.

```

module Condition_Check(
    input[3:0] Cond,
    input[3:0] SR,
    output reg check_output);
//SR={N,Z,C,V}
parameter[1:0]
    N_=2'd3,Z_=2'd2,C_=2'd1,V_=2'd0;
always @(Cond,SR) begin
    case(Cond)
        4'd0: check_output=SR[Z_];
        4'd1: check_output=~SR[Z_];
        4'd2: check_output=SR[C_];
        4'd3: check_output=~SR[C_];
        4'd4: check_output=SR[N_];
        4'd5: check_output=~SR[N_];
        4'd6: check_output=SR[V_];
        4'd7: check_output=~SR[V_];
        4'd8: check_output=SR[C_] & ~SR[Z_];
        4'd9: check_output=~SR[C_] | SR[Z_];
        4'd10: check_output=(SR[N_] == SR[V_]) ? 1'b1 : 1'b0;
        4'd11: check_output=(SR[N_] == SR[V_]) ? 1'b0 : 1'b1;
        4'd12: check_output=~SR[Z_] & ((SR[N_] == SR[V_]) ? 1'b1 : 1'b0);
        4'd13: check_output=SR[Z_] | ((SR[N_] == SR[V_]) ? 1'b1 : 1'b0);
        4'd14: check_output=1'b1;
        4'd15: check_output=1'b0;
    endcase
end
endmodule

```

• ماژول Register File

این ماژول در صورت وجود سیگنال `rst` مقدار اولیه رجیسترها که برابر شماره آن‌ها است را تعیین می‌کند و پس از آن بر اساس سیگنال `writeBackEn` تصمیم به نوشتن می‌گیرد. خروجی نیز با `assign` مشخص شده است.

```

module Register_file(
    input clk,rst,
    input [3:0]src1,src2,Dest_wb,

```

```

        input [31:0] Result_WB, input writeBackEn,
        output [31:0] reg1, reg2
    );

    reg [31:0] regFile[0:15];
    integer i;

    always@(negedge clk,posedge rst)begin
        if(rst)begin
            for(i=0;i<16;i=i+1)
                regFile[i]<=i;
            end
        else begin
            if(writeBackEn)
                regFile[Dest_wb]<=Result_WB;
            end
        end
    end

    assign reg1=regFile[src1];
    assign reg2=regFile[src2];

endmodule

```

مرحله اجرا⁵

در این مرحله خروجی دستورات اجرایی مشخص می‌شود. دو ماژول اصلی این مرحله ALU و Val2Generator هستند. ورودی دوم ALU توسط ماژول Val2Generator تعیین می‌شود. همچنین آدرس barnch در این مرحله توسط ماژول جمع کننده مشخص می‌شود که ورودی اول آن PC و ورودی دوم آن Signed_imm_24 است که sign-extend شده است. در ادامه کد مربوط به این مرحله آمده است.

```

module EXE_stage (
    input clk,
    input[3:0] EXE_CMD,
    input MEM_R_EN, MEM_W_EN,

```

⁵ Execution

```

        input[31:0]PC,
        input[31:0]Val_Rn,Val_Rm,
        input imm,
        input[11:0]Shift_operand,
        input[23:0]Signed_imm_24,
        input[3:0] SR,

        output[31:0]ALU_result,Br_addr,
        output[3:0]status
    );

    wire [31:0] Val_2;

    Val2Generator v2g(
        .MEM_CMD(MEM_R_EN|MEM_W_EN),
        .imm(imm),
        .Shift_operand(Shift_operand),
        .Val_Rm(Val_Rm),
        .Val_2(Val_2)
    );

    ALU alu(
        .EXE_CMD(EXE_CMD),
        .Val1(Val_Rn),
        .Val2(Val_2),
        .carry(SR[1]),
        .ALU_res(ALU_result),
        .status(status)
    );

    adder a(
        .a(PC),
        .b({8'd0,Signed_imm_24}),
        .res(Br_addr)
    );

endmodule

```

• ماژول ALU

این ماژول اعمال محاسباتی را انجام می‌دهد. این ماژول علاوه بر عملیات مورد اجرا (EXE_CMD) مقادیر Val2, Val1 و carry را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و با توجه دستور ورودی، مقدار خروجی را محاسبه می‌کند. همچنین وضعیت (status) را در قالب یک عدد چهار بیتی خروجی می‌دهد که بیت اول نشان دهنده وقوع

سرریز⁶، بیت دوم نشانه وجود carry، بیت سوم نشانه صفر بودن و بیت چهارم نشانه منفی بودن خروجی است. این ماژول به کمک always و case نوشته شده است. مقدار خروجی در یک بلاک always و مقدار عدد وضعیت در بلاک always دیگر محاسبه می‌شود. در ادامه کد مربوط به این ماژول آمده است.

```
module ALU(
    input carry,
    input[3:0] EXE_CMD,
    input[31:0] Val1, Val2,
    output reg[31:0] ALU_res,
    output reg[3:0] status
);

reg carry1, ncarry;

always@(*)begin
    ALU_res=32'd0;
    carry1=1'b0;
    ncarry=~carry;
    case(EXE_CMD)
        4'd1: ALU_res=Val2;
        4'd9: ALU_res=~Val2;
        4'd2: {carry1, ALU_res}=Val1+Val2;
        4'd3: {carry1, ALU_res}=Val1+Val2+carry;
        4'd4: ALU_res=Val1-Val2;
        4'd5: ALU_res=Val1-Val2-(ncarry);
        4'd6: ALU_res=Val1&Val2;
        4'd7: ALU_res=Val1|Val2;
        4'd8: ALU_res=Val1^Val2;
    endcase
end

always@(ALU_res)begin
    status=4'd0;
    status[0] =
    ((EXE_CMD==4'd2|EXE_CMD==4'd3)&((ALU_res[31]&~Val1[31]&~Val2[31])|(~ALU_res[31]&Val1[31]&Val2[31])))|((EXE_CMD==4'd4|EXE_CMD==4'd5)&((ALU_res[31]&~Val1[31]&Val2[31])|
    (~ALU_res[31]&Val1[31]&~Val2[31])));
    status[1] = carry1;
    status[2] = ~(|ALU_res);
    status[3] = ALU_res[31];
end

endmodule
```

⁶ Overflow

• ماژول Val2Generator

این ماژول ورودی دوم ALU را تعیین می‌کند. پیاده سازی این ماژول با یک بلاک always انجام شده است. در صورتی که دستور ورودی یک دستور دسترسی به حافظه باشد، خروجی برابر عدد Shift_operand خواهد بود. در غیر این صورت با توجه به مقدار imm تصمیم گرفته می‌شود. کد مربوط به این قسمت در ادامه آمده است.

```
module Val2Generator(  
    input MEM_CMD,imm,  
    input [11:0]Shift_operand,  
    input [31:0]Val_Rm,  
    output reg[31:0]Val_2);  
  
always@(Shift_operand, imm, Val_Rm, MEM_CMD)begin  
    if(MEM_CMD==1'b1)  
        Val_2 = Shift_operand;  
    else begin  
        case(imm)  
            1'b1:begin  
                Val_2 = {Shift_operand[7:0],24'd0}>>(Shift_operand[11:8]);  
                Val_2 = Val_2>>(Shift_operand[11:8]);  
                Val_2 = {Val_2[23:0],Val_2[31:24]};  
            end  
            1'b0:begin  
                case(Shift_operand[6:5])  
                    2'b00: Val_2 = Val_Rm<<Shift_operand[11:7];  
                    2'b01: Val_2 = Val_Rm>>Shift_operand[11:7];  
                    2'b10: Val_2 = Val_Rm>>>Shift_operand[11:7];  
                    2'b11: Val_2 = {Val_Rm,Val_Rm}>>Shift_operand[11:7];  
                endcase  
            end  
        endcase  
    end  
end  
endmodule
```

مرحله حافظه

در این مرحله دسترسی به حافظه انجام می‌شود. تنها ماژول این مرحله حافظه اصلی است که با دریافت آدرس و داده ورودی، بسته به سیگنال کنترلی داده را در حافظه می‌نویسد یا از حافظه می‌خواند. در ادامه پیاده سازی ماژول این مرحله و ماژول حافظه آمده است.

```
module MEM_stage (  
    input clk, MEMread, MEMwrite,  
    input [31:0] address, data,  
    output [31:0] MEM_result  
);  
  
data_mem dm(  
    .clk(clk),  
    .memWrite(MEMwrite),  
    .memRead(MEMread),  
    .Address(address),  
    .writeData(data),  
    .readData(MEM_result)  
);  
  
endmodule
```

```
module data_mem(input clk, memWrite, memRead, input [15:0] writeData, Address, output reg  
[15:0] readData);  
reg [15:0] mem [0:127];  
  
initial begin  
  
end  
  
always@(memRead, Address) begin  
    if (memRead == 1)  
        readData <= mem[Address];  
    else  
        readData <= 16'd0;  
    end  
  
always@(posedge clk) begin  
    if (memWrite == 1)  
        mem[Address] <= writeData;  
    end  
end
```

```
endmodule
```

مرحله بازنویسی⁷

در این مرحله تنها یک multiplexer وجود دارد که از بین خروجی ALU و خروجی حافظه، مقداری که باید در رجیستر فایل نوشته بشود را مشخص می‌کند. انتخاب کنند این multiplexer سیگنال MEM_R_EN یا همان خواندن از حافظه است، چرا که در صورتی که دستور مرحله قبل خواندن از حافظه باشد، خروجی حافظه و در غیر این صورت خروجی ALU انتخاب می‌شود. در ادامه پیاده‌سازی این مرحله آمده است.

```
module WB_stage (  
    input[31:0] ALU_result, MEM_result,  
    input MEM_R_en,  
    output [31:0] out  
);  
  
mux2nton #32 mux(  
    .a(ALU_result),  
    .b(MEM_result),  
    .s(MEM_R_en),  
    .o(out)  
);  
endmodule
```

ماژول‌های دیگر

• ماژول تشخیص مخاطره⁸

این ماژول وظیفه تشخیص مخاطره داده‌ای در پردازنده را به عهده دارد و به کمک assign پیاده‌سازی شده است. کد آن در ادامه آمده است.

```
module hazard_Detection_unit(  
    input [3:0]src1,  
    input [3:0]src2,  
    input [3:0]Exe_Dest,
```

⁷ Write-Back

⁸ Hazard Detection

```

input Exe_WB_EN,
input [3:0]Mem_Dest,
input Mem_WB_EN,
input Two_src,
output hazard_Detected);


assign hazard_Detected=((src1==Exe_Dest)&Exe_WB_EN)?1'b1:
                      ((src1==Mem_Dest)&Mem_WB_EN)?1'b1:
                      ((src2==Exe_Dest)&Exe_WB_EN&Two_src)?1'b1:
                      ((src2==Mem_Dest)&Mem_WB_EN&Two_src)?1'b1:1'b0;

endmodule


```

سنتز و اجرا

 خروجی حاصل از شبیه‌سازی کد در ادامه آمده است و مشاهده می‌شود که مرتب سازی به درستی انجام شده است. زمان اجرای برنامه با کلاک 10ps حدود 3.164ns شد. همچنین در زمان اجرا روی برد در آزمایشگاه حدودا 310 سیکل زمان برد.



 در ادامه خروجی RTL تولید شده توسط Quartus آمده است که شباهت قابل قبولی با مدل طراحی شده توسط ما دارد.



در ادامه report حاصل از سنتز آمده است:

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Fri Jun 24 23:08:07 2022
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	ARM
Top-level Entity Name	ARM
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Total logic elements	11,716 / 33,216 (35 %)
Total combinational functions	5,381 / 33,216 (16 %)
Dedicated logic registers	9,917 / 33,216 (30 %)
Total registers	9917
Total pins	418 / 475 (88 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	271,360 / 483,840 (56 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

تعداد سیکل‌های اجرای برنامه: 310

$$CPI = \frac{310}{49} = 6.32$$

افزودن تکنیک ارسال به جلو⁹

برای ایجاد توقف کمتر و افزایش سرعت پردازنده، از تکنیک ارسال به جلو استفاده می‌شود. در بخش دوم آزمایشگاه این تکنیک به پردازنده افزوده شده است، به این صورت که یک بیت mode به ورودی‌های پردازنده اضافه شده است که در صورتی که این بیت صفر باشد، پردازنده در حالت عادی و اگر یک باشد، با forwarding کار می‌کند. در ادامه تغییرات انجام شده بر روی کد توضیح داده می‌شود.

ماژول‌های اضافه شده

• ماژول forwarding_unit

در صورتی که بین دو دستور مخاطره داده‌ای وجود داشته باشد، در صورتی که داده مورد نظر دستور در مراحل جلوتر حاضر باشد، می‌توان به جای stall کردن، داده را به مرحله قبل منتقل کرد. از ماژول forwarding_unit

⁹ Forwarding

برای تشخیص امکان پذیر بودن این موضوع استفاده می‌شود. در صورتی که داده مورد نیاز مرحله اجرا در مرحله حافظه موجود باشد خروجی برابر ۱، اگر داده مورد نیاز مرحله اجرا در مرحله بازنویسی موجود باشد خروجی برابر ۲ و در غیر این صورت برابر ۰ خواهد شد. از این خروجی در مرحله اجرا استفاده می‌شود.

```
module forwarding_unit(  
    //From EXE Phase:  
    input [3:0]src1,src2,  
    //From MEM Phase:  
    input [3:0]MEM_dest,  
    input MEM_WB_en,  
    //From WB Phase:  
    input [3:0]WB_dest,  
    input WB_WB_en,  
    //To EXE Phase:  
    output [1:0]sel_src1,sel_src2  
);  
assign sel_src1 = (src1==MEM_dest & MEM_WB_en)?2'b01:(src1==WB_dest &  
WB_WB_en)?2'b10:2'b00;  
assign sel_src2 = (src2==MEM_dest & MEM_WB_en)?2'b01:(src2==WB_dest &  
WB_WB_en)?2'b10:2'b00;  
  
endmodule
```

تغییرات بخش‌های قبلی

• مرحله اجرا

به کد این مرحله دو multiplexer اضافه کردیم که در صورت وجود وابستگی داده‌ای بین ورودی‌های اول و دوم ALU و مراحل بعدی، از داده‌های موجود در آن مراحل به عنوان ورودی استفاده می‌کند. در ادامه کد تغییر یافته آورده شده و دو ماژول اضافه شده مشخص شده‌اند.

```
module EXE_stage (  
    input clk,  
    input[3:0] EXE_CMD,  
    input MEM_R_EN,MEM_W_EN,  
    input[31:0]PC,  
    input[31:0]Val_Rn,Val_Rm,  
    input imm,
```

```

        input[11:0]Shift_operand,
        input[23:0]Signed_imm_24,
        input[3:0] SR,

        //forwarding unit:
        input[1:0]sel_src1,sel_src2,
        input[31:0]MEM_ALU_result, WB_wbVal,

        output[31:0]ALU_result,Br_addr,Val_Rm_out,
        output[3:0]status
    );

    wire [31:0] src1,src2,Val_2;

    mux4nton mux1(
        .a(Val_Rn),
        .b(MEM_ALU_result),
        .c(WB_wbVal),
        .d(32'd0),
        .s(sel_src1),
        .o(src1)
    );

    mux4nton mux2(
        .a(Val_Rm),
        .b(MEM_ALU_result),
        .c(WB_wbVal),
        .d(32'd0),
        .s(sel_src2),
        .o(src2)
    );
    assign Val_Rm_out=src2;

    Val2Generator v2g(
        .MEM_CMD(MEM_R_EN|MEM_W_EN),
        .imm(imm),
        .Shift_operand(Shift_operand),
        .Val_Rm(src2),
        .Val_2(Val_2)
    );

    ALU alu(
        .EXE_CMD(EXE_CMD),
        .Val1(src1),
        .Val2(Val_2),
        .carry(SR[1]),

```

```

        .ALU_res(ALU_result),
        .status(status)
    );

    adder a(
        .a(PC),
        .b({6{Signed_imm_24[23]}},Signed_imm_24,2'b00}),
        .res(Br_addr)
    );

endmodule

```

• ماژول تشخیص مخاطره

با توجه به این که این ماژول در دو حالت کار می‌کند، ورودی mode را به این ماژول اضافه کردیم. در صورتی که mode برابر صفر باشد خروجی مشابه بخش‌های قبل است. در صورت ۱ بودن این مقدار، خروجی برای حالت forwarding تولید می‌شود. تنها حالتی که امکان ارسال داده به جلو وجود ندارد و نیاز به stall داریم حالتی است که داده مورد نیاز مرحله اجرا باید از حافظه خوانده شود و دستور مربوط به این کار اکنون در مرحله حافظه قرار دارد. در این صورت داده هنوز آماده نیست و باید پردازنده stall بشود. در ادامه کد مربوط به این بخش آمده است.

```

module hazard_Detection_unit(
    input [3:0]src1,
    input [3:0]src2,
    input [3:0]Exe_Dest,
    input Exe_WB_EN,
    input [3:0]Mem_Dest,
    input Mem_WB_EN,
    input Exe_MEM_R_EN,
    input Two_src,
    input mode,
    output hazard_Detected);

    wire hazard_Detected_0,hazard_Detected_1;

    assign hazard_Detected_0=((src1==Exe_Dest)&Exe_WB_EN)?1'b1:
        ((src1==Mem_Dest)&Mem_WB_EN)?1'b1:
        ((src2==Exe_Dest)&Exe_WB_EN&Two_src)?1'b1:

```

```

((src2==Mem_Dest)&Mem_WB_EN&Two_src)?1'b1:1'b0;
assign hazard_Detected_1=((src1==Exe_Dest)&Exe_WB_EN&Exe_MEM_R_EN)?1'b1:

((src2==Exe_Dest)&Exe_WB_EN&Two_src&Exe_MEM_R_EN)?1'b1:1'b0;


assign hazard_Detected=(mode==0)?hazard_Detected_0:hazard_Detected_1;

endmodule

```

سنتز و اجرا

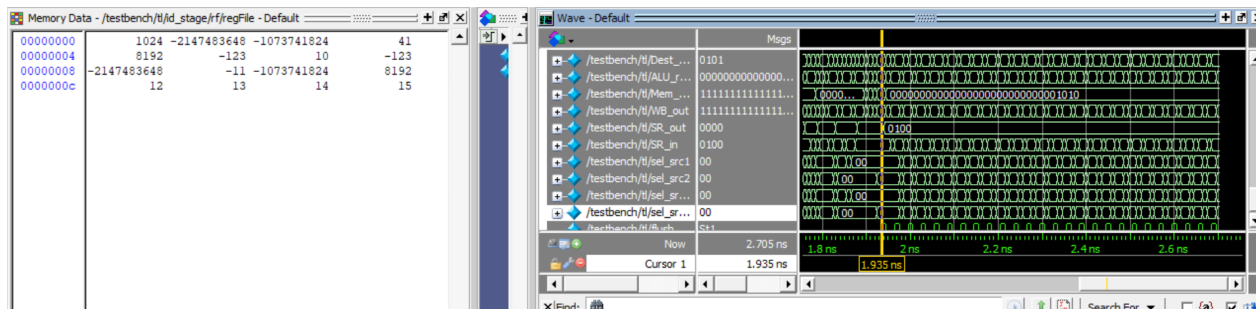خروجی حاصل از شبیه سازی کد در ادامه آمده است و مشاهده می شود که مرتب سازی به درستی انجام شده است. زمان اجرای برنامه با کلاک 10ps حدود 1.635ns ثانیه شد. همچنین در زمان اجرا روی برد در آزمایشگاه حدود 190 سیکل زمان برد. مشاهده می شود که تعداد سیکل ها نسبت به حالت قبلی کاهش یافته و کارایی پردازنده افزایش یافته است.



در ادامه report حاصل از سنتز آمده است:

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Fri Jun 24 23:08:07 2022
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	ARM
Top-level Entity Name	ARM
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Total logic elements	11,716 / 33,216 (35 %)
Total combinational functions	5,381 / 33,216 (16 %)
Dedicated logic registers	9,917 / 33,216 (30 %)
Total registers	9917
Total pins	418 / 475 (88 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	271,360 / 483,840 (56 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

تعداد سیکل‌های اجرای برنامه: 190

$$CPI = \frac{190}{49} = 3.87$$

افزودن SRAM به عنوان حافظه اصلی

در بخش سوم آزمایشگاه، از SRAM به عنوان حافظه اصلی استفاده می‌کنیم. با توجه به این که SRAM یک حافظه خارجی است، برای ارتباط با آن به controller نیاز داریم و نیاز است که پردازنده برای چند سیکل متوقف بشود. دسترسی به SRAM در ۶ سیکل انجام می‌شود.

ماژول‌های اضافه شده

• ماژول SRAM_controller

این ماژول وظیفه ارتباط با SRAM و فرستادن سیگنال‌های مورد نیاز آن را به عهده دارد. این ماژول به صورت یک کنترلر با ۶ استیت طراحی شده است. در ابتدا در استیت 0 قرار داریم و تا زمانی که سیگنال خواندن یا نوشتن در حافظه دریافت نشود در همین استیت می‌مانیم. در صورتی که سیگنال نوشتن یا خواندن دریافت بشود به استیت‌های بعدی می‌رویم و پس از رسیدن به استیت 5 مجدداً به استیت 0 باز می‌گردیم. با توجه به

این که SRAM دارای بلاک‌های ۱۶ بیتی و داده‌های ۳۲ بیتی است، در استیت اول ۱۶ بیت اول داده و در استیت دوم ۱۶ بیت دوم داده روی SRAM_DQ قرار داده می‌شود. در ادامه کد مربوط به این بخش آمده است.

```
module SRAM_controller(  
    input clk,  
    input rst,  
    //From Memory Stage  
    input wr_en,  
    input rd_en,  
    input [31:0]address,  
    input [31:0]write_Data,  
    //to next stage  
    output [31:0] ReadData,  
    //to freeze other stages  
    output reg ready,  
  
    inout [15:0]SRAM_DQ,  
    output [17:0]SRAM_ADDR,  
    output reg SRAM_UB_EN,  
    output reg SRAM_LB_EN,  
    output reg SRAM_WE_EN,  
    output reg SRAM_CE_EN,  
    output reg SRAM_OE_EN);  
  
    reg [2:0] ps, ns;  
    reg [17:0]addr;  
    reg [15:0]writeDataOut;  
    reg [31:0]rawReadData;  
  
    assign SRAM_DQ=(SRAM_WE_EN==0)?writeDataOut:16'bzzzzzzzzzzzzzzzz;  
    assign SRAM_ADDR=addr;  
    assign ReadData=rawReadData;  
  
    always@(posedge clk,posedge rst)begin  
        if(rst) ps<=2'b00;  
        else ps<=ns;  
    end  
  
    always@(ps,wr_en,rd_en)begin  
        if(ps==3'b101)  
            ns=3'b000;  
        else if(wr_en|rd_en)  
            ns=ps+1;  
        else  
            ns=3'b000;  
    end  
end
```

```

always@(ps,wr_en,rd_en)begin
{SRAM_WE_EN,SRAM_UB_EN,SRAM_LB_EN,SRAM_CE_EN,SRAM_OE_EN,ready}=6'b100000;
if(wr_en)
    case(ps)
        3'b000: begin
            ready=~(wr_en|rd_en);
        end
        3'b001: begin
            writeDataOut=write_Data[15:0];
            addr=((address>>2)<<2)-32'd1024;
            SRAM_WE_EN=1'b0;
        end
        3'b010: begin
            writeDataOut=write_Data[31:16];
            addr=((address>>2)<<2)-32'd1024)+2;
            SRAM_WE_EN=1'b0;
        end
        3'b101: begin
            ready=1'b1;
        end
    endcase
else if(rd_en)
    case(ps)
        3'b000: begin
            ready=~(wr_en|rd_en);
        end
        3'b001: begin
            addr=((address>>2)<<2)-32'd1024;
        end
        3'b010: begin
            rawReadData[15:0]=SRAM_DQ;
            addr=((address>>2)<<2)-32'd1024)+2;
        end
        3'b011: begin
            rawReadData[31:16]=SRAM_DQ;
        end
        3'b101: begin
            ready=1'b1;
        end
    endcase
else
    case(ps)
        3'b000: begin
            ready=~(wr_en|rd_en);
        end
    endcase

```



```
end  
  
endmodule
```

تغییرات بخش‌های قبلی

به تمام رجیسترهای بین مراحل تا پیش از مرحله حافظه سیگنال freeze اضافه شده و نقیض سیگنال ready به آن متصل شده است. همچنین ماژول SRAM_controller جایگزین ماژول حافظه اصلی در مرحله حافظه شده است.


```
module MEM_stage (  
    input clk,rst,MEMread,MEMwrite,  
    input[31:0] address,data,  
    output [31:0] MEM_result,  
    output ready,  
    inout [15:0]SRAM_DQ,  
    output [17:0]SRAM_ADDR,  
    output SRAM_LB_EN,  
    output SRAM_UB_EN,  
    output SRAM_WE_EN,  
    output SRAM_CE_EN,  
    output SRAM_OE_EN);
```

```
SRAM_controller sc(  
    .clk(clk),  
    .rst(rst),  
    .wr_en(MEMwrite),  
    .rd_en(MEMread),  
    .address(address),  
    .write_Data(data),  
    .ReadData(MEM_result),  
    .ready(ready),  
  
    .SRAM_DQ(SRAM_DQ),  
    .SRAM_ADDR(SRAM_ADDR),  
    .SRAM_UB_EN(SRAM_UB_EN),  
    .SRAM_LB_EN(SRAM_LB_EN),  
    .SRAM_WE_EN(SRAM_WE_EN),  
    .SRAM_CE_EN(SRAM_CE_EN),  
    .SRAM_OE_EN(SRAM_OE_EN)  
);
```

endmodule

سنتز و اجرا

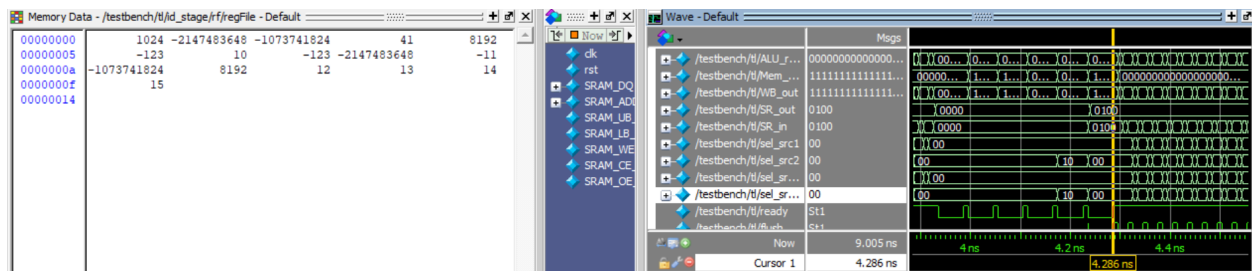خروجی حاصل از شبیه‌سازی کد در ادامه آمده است و مشاهده می‌شود که مرتب سازی به درستی انجام شده است. زمان اجرای برنامه با کلاک 10ps حدود 4.286ns شد. همچنین در زمان اجرا روی برد در آزمایشگاه حدود 420 سیکل زمان برد. مشاهده می‌شود که تعداد سیکل‌ها نسبت به حالت قبلی که 190 سیکل بود افزایش یافته و کارایی پردازنده کاهش یافته است.



در ادامه report حاصل از سنتز آمده است:

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Fri Jun 24 23:34:52 2022
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	ARM
Top-level Entity Name	ARM
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Total logic elements	11,713 / 33,216 (35 %)
Total combinational functions	5,386 / 33,216 (16 %)
Dedicated logic registers	9,849 / 33,216 (30 %)
Total registers	9849
Total pins	418 / 475 (88 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	267,264 / 483,840 (55 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

مشاهده می‌شود که هزینه سخت افزاری اندکی کاهش یافته است که با توجه به حذف شدن حافظه داخلی مورد انتظار بود.

افزودن حافظه نهان¹⁰

با توجه به هزینه زمانی زیاد ارتباط به SRAM، در این فاز از آزمایش به پردازنده حافظه نهان اضافه کردیم تا در صورت موجود بودن داده مورد نیاز در آن، از آن داده استفاده کرده و مجبور به stall کردن پردازنده نشویم.

ماژول های اضافه شده

- ماژول Cache_controller

این ماژول سیگنال های کنترلی مناسب را به Cache و SRAM_controller ارسال می کند. طراحی آن به صورت یک کنترلر با ۴ استیت است. استیت 0 استیت شروع است. در صورتی که قصد خواندن از حافظه را داشته باشیم و داده در cache نباشد به استیت 1 می رویم و سیگنال خواندن از حافظه به SRAM_controller و سیگنال ذخیره داده به cache داده می شود. در صورتی که قصد نوشتن در حافظه را داشته باشیم به استیت 2 می رویم و سیگنال خواندن از حافظه به SRAM_controller و cache داده می شود.

```
module cache_controller(  
    input clk,  
    input rst,  
  
    input [31:0] address,  
    input [31:0] wdata,  
    input MEM_R_EN,  
    input MEM_W_EN,  
    output [31:0] rdata,  
    output reg ready,  
  
    output [31:0] sram_address,  
    output [31:0] sram_wdata,  
    output reg write,  
    output reg read,  
    input [63:0] sram_rdata,  
    input sram_ready );  
  
    wire hit;  
    wire [31:0] cache_rdata;
```

¹⁰ Cache

```

reg [2:0] ns,ps;

reg cache_write,cache_read,cache_mem_write;

cache c(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .cache_read(cache_read),
    .mem_write(cache_mem_write),
    .cache_write(cache_write),
    .write_data(sram_rdata),
    .address(address[18:0]),
    .hit(hit),
    .read_data(cache_rdata)
);

assign sram_wdata=wdata;
assign sram_address=address;
assign rdata=(hit)?cache_rdata:(address[2])?sram_rdata[63:32]:sram_rdata[31:0];

always@(posedge clk,posedge rst)begin
    if(rst)
        ps<=3'b000;
    else
        ps<=ns;
end

always@(ps,sram_ready,MEM_R_EN,MEM_W_EN,hit)begin
    {cache_write,cache_read,cache_mem_write,write,read,ready}=6'b000000;
    case(ps)
        3'b000: begin cache_read=1'b1;
ready=(MEM_W_EN)?1'b0:(MEM_R_EN)?hit|sram_ready:1'b1; end
        3'b001: {read,cache_write}={1'b1,sram_ready};
        3'b010: {cache_mem_write,write}=2'b11;
        3'b100: ready=1'b1;
    endcase
end

always@(ps,MEM_R_EN,hit,MEM_W_EN,sram_ready)begin
    case(ps)
        3'b000: ns=(MEM_R_EN&~hit)?3'b001:(MEM_W_EN)?3'b010:3'b000;
        3'b001: ns=(sram_ready)?3'b100:3'b001;
        3'b010: ns=(sram_ready)?3'b100:3'b010;
        3'b100: ns=3'b000;
    endcase
end

```

```
endmodule
```

• ماژول Cache

در ابتدا حافظه مورد نیاز این ماژول را تعریف کردیم. همچنین خروجی hit را تعیین کردیم که در صورتی اتفاق می افتد که tag داده با قسمت tag آدرس ورودی یکسان باشد و داده valid باشد.

```
module cache(
    input clk,rst,cache_read,mem_write,cache_write,
    input [18:0] address,
    input [63:0] write_data,
    output hit,
    output [31:0] read_data
);

    wire [9:0] tag;
    wire [5:0] index;
    wire [2:0] offset;

    wire [63:0] raw_read_data;

    assign {tag, index, offset} = address;
    assign read_data=(offset[2])?raw_read_data[63:32]:raw_read_data[31:0];

    reg [63:0] data_0 [0:63];
    reg [63:0] data_1 [0:63];

    reg [9:0] tag_0 [0:63];
    reg [9:0] tag_1 [0:63];

    reg valid_0 [0:63];
    reg valid_1 [0:63];

    reg lru [0:63];

    wire hit_0, hit_1;
    assign hit_0 = (tag_0[index] == tag) & valid_0[index];
    assign hit_1 = (tag_1[index] == tag) & valid_1[index];

    assign hit = hit_0 | hit_1;
```

سپس مقدار اولیه خانه های cache را تعیین می کنیم.

```
integer i;
```

```

initial for (i=0; i<64 ; i=i+1) begin
    valid_0[i] = 1'b0;
    valid_1[i] = 1'b0;
    tag_0[i] = 10'b0;
    tag_1[i] = 10'b0;
    lru[i] = 1'b0;
end

```

در ادامه بخش مربوط به خواندن از cache نوشته شده است. در این قسمت lru به روز می‌شود و همچنین داده خروجی با توجه به این که hit برای کدام ستون داده اتفاق افتاده است تعیین می‌شود.

```

always @(posedge clk)
    if (cache_read & hit)
        lru[index] <= hit_0 ? 1'b0: 1'b1;

mux2nton #64 mux1(
    .a(data_0[index]),
    .b(data_1[index]),
    .s(~hit_0),
    .o(raw_read_data)
);

```

در ادامه بخش مربوط به نوشتن در حافظه نوشته شده است. در این قسمت نیاز است که کد valid خانه مربوطه را برابر صفر قرار بدهیم و lru را به روز کنیم.

```

always @(posedge clk) begin
    if (mem_write & hit) begin
        if (hit_0) begin
            valid_0[index] <= 1'b0;
            lru[index] <= 1'b1;
        end

        else if (hit_1) begin
            valid_1[index] <= 1'b0;
            lru[index] <= 1'b0;
        end
    end
end

```

در نهایت بخش مربوط به نوشتن در cache آمده است. در این قسمت با توجه به مقدار lru تصمیم می‌گیریم که در کدام ستون cache بنویسیم.

```

always @(posedge clk) begin
    if (cache_write) begin
        if (lru[index]==0) begin

```

```

        data_1[index] <= write_data;
        tag_1[index] <= tag;
        valid_1[index] <= 1'b1;
    end

    else if (lru[index]==1) begin
        data_0[index] <= write_data;
        tag_0[index] <= tag;
        valid_0[index] <= 1'b1;
    end
end
end

```

تغییرات بخش‌های قبلی

• ماژول SRAM_controller

با توجه به این که داده‌های cache از ۶۴ بیت استفاده می‌کنند، این ماژول را تغییر دادیم تا به جای ۳۲ بیت، ۶۴ بیت از حافظه خارجی بخواند. در ادامه قسمت تغییر کرده آورده شده است.

```

always@(ps,wr_en,rd_en)begin
    {SRAM_WE_EN,SRAM_UB_EN,SRAM_LB_EN,SRAM_CE_EN,SRAM_OE_EN,ready}=6'b100000;
    if(wr_en)
        case(ps)
            3'b001: begin
                writeDataOut=write_Data[15:0];
                addr=((address>>2)<<2)-32'd1024;
                SRAM_WE_EN=1'b0;
            end
            3'b010: begin
                writeDataOut=write_Data[31:16];
                addr=((address>>2)<<2)-32'd1024)+2;
                SRAM_WE_EN=1'b0;
            end
            3'b101: begin
                ready=1'b1;
            end
        endcase
    else if(rd_en)
        case(ps)
            3'b001: begin

```

```

        addr=((address>>3)<<3)-32'd1024;
        end
        3'b010: begin
            rawReadData[15:0]=SRAM_DQ;
            addr=((address>>3)<<3)-32'd1024)+2;
            end
        3'b011: begin
            rawReadData[31:16]=SRAM_DQ;
            addr=((address>>3)<<3)-32'd1024)+4;
            end
        3'b100:begin
            rawReadData[47:32]=SRAM_DQ;
            addr=((address>>3)<<3)-32'd1024)+6;
            end
        3'b101: begin
            rawReadData[63:48]=SRAM_DQ;
            ready=1'b1;
            end
        endcase
    else
        case(ps)
        3'b000: begin
            ready=1'b0;
            end
        endcase
    end
end

```

● مرحله حافظه

اتصالات این مرحله را با توجه به اضافه شدن cache تغییر دادیم و cache را واسط میان SRAM_controller و بیرون قرار دادیم، به طوری که تمام ارتباطات بین این دو از طریق cache_controller است.

```

module MEM_stage (
    input clk,rst,MEMread,MEMwrite,
    input[31:0] address,data,
    output [31:0] MEM_result,
    output ready,
    inout [15:0]SRAM_DQ,
    output [17:0]SRAM_ADDR,
    output SRAM_LB_EN,
    output SRAM_UB_EN,
    output SRAM_WE_EN,
    output SRAM_CE_EN,
    output SRAM_OE_EN);

    wire [31:0]SRAM_addr,SRAM_wdata;

```



```
wire [63:0] SRAM_rdata;  
wire SRAM_ready, SRAM_W_EN, SRAM_R_EN;
```


```
cache_controller cc(  
    .clk(clk),  
    .rst(rst),  
  
    .address(address),  
    .wdata(data),  
    .MEM_R_EN(MEMread),  
    .MEM_W_EN(MEMwrite),  
    .rdata(MEM_result),  
    .ready(ready),  
  
    .sram_address(SRAM_addr),  
    .sram_wdata(SRAM_wdata),  
    .write(SRAM_W_EN),  
    .read(SRAM_R_EN),  
    .sram_rdata(SRAM_rdata),  
    .sram_ready(SRAM_ready)  
);
```

```
SRAM_controller sc(  
    .clk(clk),  
    .rst(rst),  
    .wr_en(SRAM_W_EN),  
    .rd_en(SRAM_R_EN),  
    .address(SRAM_addr),  
    .write_Data(SRAM_wdata),  
    .ReadData(SRAM_rdata),  
    .ready(SRAM_ready),  
  
    .SRAM_DQ(SRAM_DQ),  
    .SRAM_ADDR(SRAM_ADDR),  
    .SRAM_UB_EN(SRAM_UB_EN),  
    .SRAM_LB_EN(SRAM_LB_EN),  
    .SRAM_WE_EN(SRAM_WE_EN),  
    .SRAM_CE_EN(SRAM_CE_EN),  
    .SRAM_OE_EN(SRAM_OE_EN)  
);
```

```
endmodule
```

سنتز و اجرا

خروجی حاصل از شبیه‌سازی کد در ادامه آمده است و مشاهده می‌شود که مرتب سازی به درستی انجام شده است. زمان اجرای برنامه با کلاک 10ps حدود 3.605ns شد. همچنین در زمان اجرا روی برد در آزمایشگاه حدود 360 سیکل زمان برد. مشاهده می‌شود که تعداد سیکل‌ها نسبت به حالت با SRAM و بدون حافظه که 420 سیکل بود کاهش یافته و کارایی پردازنده بهتر شده است، اما همچنان کارایی پردازنده از حالت حافظه داخلی که 190 سیکل بود کمتر است، که مورد انتظار ما نیز بود.

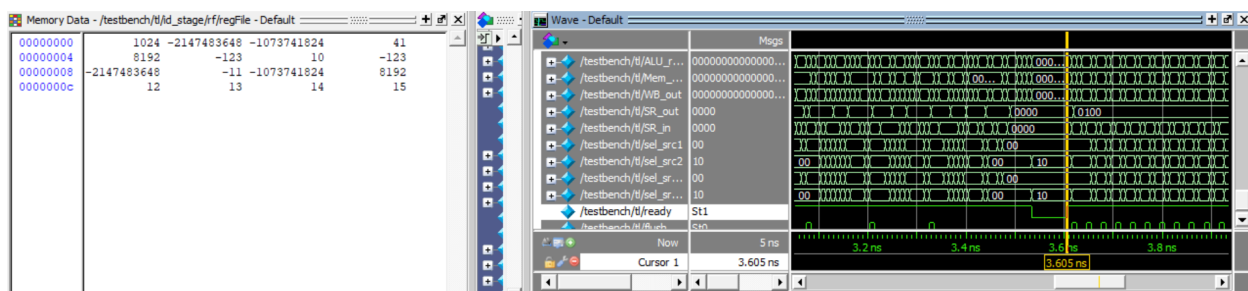

در ادامه report حاصل از سنتز آمده است:

Compilation Report - ARM	
Flow Summary	
Flow Status	Successful - Fri Jun 24 10:54:35 2022
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	ARM
Top-level Entity Name	ARM
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Total logic elements	18,554 / 33,216 (56 %)
Total combinational functions	9,687 / 33,216 (29 %)
Dedicated logic registers	15,333 / 33,216 (46 %)
Total registers	15333
Total pins	418 / 475 (88 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	272,640 / 483,840 (56 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)